

## ۱- شدت جریان متوسط

بار شارش شده شده در واحد زمان را شدت جریان متوسط گویند.


شدت جریان متوسط از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود.

یکای شدت جریان آمپر نام دارد. در این رابطه  $\Delta t$  بر حسب ثانیه و  $\Delta q$  بر حسب کولن است.

## ۲- جریان مستقیم

اگر در تمام بازه‌های زمانی شدن جریان متوسط ثابت بماند، جریان را مستقیم می‌نامیم. در شدت جریان مستقیم شدت جریان لحظه‌ای و شدت جریان متوسط برابر است. در این صورت رابطه‌ی شدت جریان به شکل زیر تبدیل می‌شود.

$$I = \frac{q}{t}$$

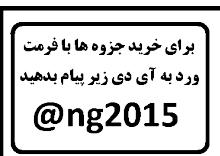

### تغییر پتانسیل در عبور از یک مقاومت

اگر از یک مقاومت الکتریکی در جهت جریان الکتریکی عبور کنیم، پتانسیل الکتریکی به اندازه  $RI$  کاهش می‌یابد و اگر در خلاف جهت جریان الکتریکی عبور کنیم، پتانسیل الکتریکی به اندازه  $RI$  افزایش خواهد یافت.

-۳

## ۴- عوامل موثر در مقاومت رسانای فلزی


مقاومت یک رسانای فلزی در دمای ثابت به طول، سطح مقطع و جنس آن بستگی دارد.

رابطه‌ی زیر بستگی مقاومت را به سه عامل مذکور بیان می‌کند.

در این رابطه  $\rho$  مقاومت ویژه بر حسب اهمتر ( $\Omega m$ )، ۱ طول رسانا بر حسب متر (m) و A مساحت سطح مقطع سیم بر حسب متر مربع ( $m^2$ ) می‌باشد.
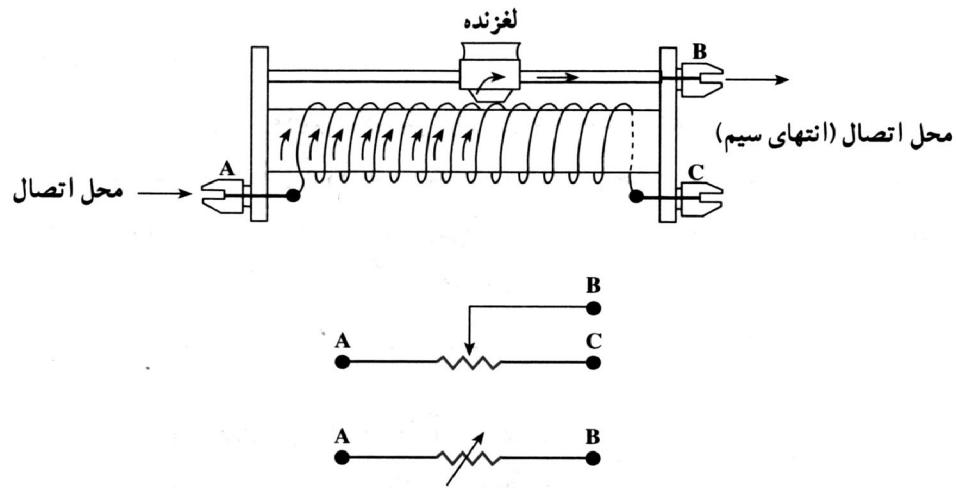
## ۵- مقاومت متغیر


مقاومت متغیر وسیله‌ای برای تنظیم و کنترل شدت جریان در یک مدار می‌باشد. نوعی از آن موسوم به رئوستا از یک سیم بالا مانند تنگستن ساخته می‌شود که دور یک استوانه‌ای نارسانا پیچیده می‌شود. لغزنده‌ای روی سیم قرار دارد که با حرکت آن می‌توان هر قسمت از مدار را که نیاز است در مدار قرار داد.



بعضی مواقع برای تولید مقاومت متغیر از جعبه مقاومت استفاده می‌شود.
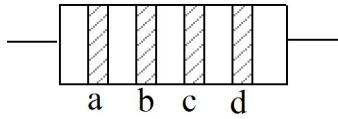
#### ۶- کد رنگی مقاومت‌ها

برای تعیین مقدار مقاومت ساخته به جای نوشتن مقدار مقاومت از ۴ نوار رنگی روی آن استفاده می‌شود. هر رنگ نمایندهٔ یک عدد است.



$$R = (10a + b) \times 10^c \pm d\%$$

دو نوار اول و دوم از سمت چپ رسم‌های اول و دوم مقاومت را مشخص می‌کنند. نوار سوم تعیین کنندهٔ تعداد صفرهای مقابل این دو رقم است و نوار چهارم نیز درصد خطای مقاومت را مشخص می‌کند.  
جدول زیر عدهای مربوط به هر رنگ را مشخص می‌کند.

عدد	رنگ
۰	سیاه
۱	قهوه‌ای
۲	قرمز
۳	نارنجی
۴	زرد
۵	سبز
۶	آبی
۷	بنفش
۹	سفید

تذکر: رنگ‌های خاکستری و سفید در نوار سوم ظاهر نمی‌شوند.

#### ۷- اثر دما بر مقاومت رساناها فلزی

در رساناها فلزی افزایش دما سبب افزایش مقاومت ویژه و در نتیجه افزایش مقاومت رسانا می‌شود. اگر افزایش دما زیاد نباشد مقاومت ویژه‌ی جسم با رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$R_2 = R_1(1 + \alpha \Delta \theta)$  میزان افزایش دما بر حسب کلوین (یا درجه سیلیسیوس) است و  $\alpha$  ضریب دمایی مقاومت ویژه بر حسب  $R_2 = R_1(1 + \alpha \Delta \theta)$  (بر کلوین) می‌باشد. پس مقدار  $R_2$  نیز با رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود.

### انرژی الکتریکی مصرفی در مجموعه مقاومت‌ها

مناسب‌ترین رابطه برای مقایسه توان الکتریکی مصرفی (توان گرمایی) در مقاومت‌ها رابطه  $P = RI^2$  است، اما

اگر دو مقاومت الکتریکی موازی باشند، رابطه  $P = \frac{V^2}{R}$  نیز برای مقایسه توان الکتریکی مصرفی آن‌ها مناسب خواهد بود.

$$\xrightarrow{\hspace{1cm}} R_1 \quad R_2 = 3R_1 \Rightarrow \begin{cases} P_1 = R_1 I^2 \\ P_2 = R_2 I^2 \end{cases} \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = \frac{R_2}{R_1} = 3$$

$$\xrightarrow{\hspace{1cm}} \begin{array}{c} R_1 \\ \text{---} \\ | \quad | \\ V \\ | \quad | \\ R_2 = 3R_1 \end{array} \Rightarrow \begin{cases} P_1 = \frac{V^2}{R_1} \\ P_2 = \frac{V^2}{R_2} \end{cases} \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{3}$$

$$\xrightarrow{\hspace{1cm}} \begin{array}{c} R_1 = 3\Omega \\ \text{---} \\ | \quad | \\ 3I \\ | \quad | \\ R_2 = 9\Omega \quad 2I \\ \text{---} \\ | \quad | \\ R_3 = 18\Omega \quad I \end{array} \Rightarrow \begin{cases} P_1 = R_1 I_1^2 = 3(3I)^2 = 27I^2 \\ P_2 = R_2 I_2^2 = 9(2I)^2 = 36I^2 \Rightarrow P_3 < P_1 < P_2 \\ P_3 = R_3 I_3^2 = 18I^2 \end{cases}$$

$$V_2 = V_3 \Rightarrow I_2 R_2 = I_3 R_3 \Rightarrow I_2 \times 9 = I_3 \times 18 \Rightarrow I_2 = 2I_3$$


### حداکثر توان مصرفی مقاومت‌ها

اگر چند مقاومت الکتریکی مشابه در مدار قرار داشته باشند همواره مقاومتی که بیشترین شدت جریان الکتریکی از آن می‌گذرد، بیشترین توان الکتریکی را به مصرف می‌رساند. در مسئله‌هایی که بیشترین توان الکتریکی مقاومت‌های مشابه معلوم است ابتدا معین کنید که کدام مقاومت الکتریکی بیشترین توان را خواهد داشت (همان مقدار مشخص شده در مسئله) و سپس با محاسبه مقاومت معادل بقیه مقاومت‌های باقیمانده، توان الکتریکی آن‌ها را نیز معلوم کنید.

$\Rightarrow$  شاخه با مقاومت  $R$  بیشترین شدت جریان و بیشترین توان را دارد  $P = RI^2$

$$\Rightarrow P' = R'I'^2 = 3R \left(\frac{1}{3}I\right)^2 = \frac{1}{3}RI^2$$

$$P_T = P + P'$$

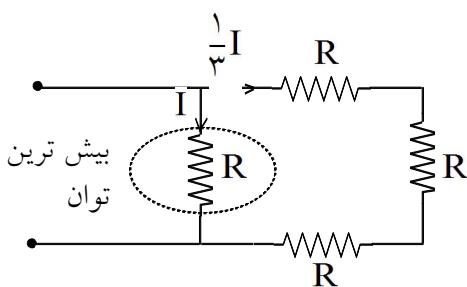

-۱۰

### مصرف کننده‌های الکتریکی (لامپ‌ها)

روی هر مصرف کننده‌ی الکتریکی توسط کارخانه‌ی سازنده مقدار بیشترین ولتاژ (ولتاژ اسمی  $V_s$ ) و بیشترین توان مصرفی (توان اسمی  $P_s$ ) نوشته می‌شود که با داشتن ولتاژ اسمی و توان اسمی، مقاومت الکتریکی یک مصرف کننده قابل محاسبه است.




$$V = V_s \text{ ( ولتاژ دو سر لامپ )}$$

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow P_s = \frac{V_s^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V_s^2}{P_s}$$

۱۱- نکته: وقتی چند لامپ برای کار با برق شهر ساخته شده‌اند ( $V_s$  یکسان)، لامپی که روی آن توان اسمی بیشتری نوشته شده است مقاومت الکتریکی کوچک‌تری دارد.

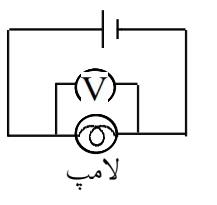۱۲- نکته: اگر یک لامپ به ولتاژ اسمی‌اش  $V_s$  وصل شود توان  $P_s$  را مصرف می‌کند و اگر به ولتاژ بالاتر از  $V_s$  وصل شود می‌سوزد و چنانچه به ولتاژی کمتر از  $V_s$  وصل گردد، توان مصرفی آن نیز متناسب با  $\frac{V^2}{V_s^2}$  کمتر از  $P_s$  خواهد بود.



$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$P_s = \frac{V_s^2}{R} \Rightarrow \frac{P}{P_s} = \left(\frac{V}{V_s}\right)^2$$

### توان مصرفی کل لامپ‌های موازی متصل به برق شهر

چنانچه چند لامپ به طور موازی به یک دیگر بسته شده و مجموعه را به برق شهر (به ولتاژ  $V$ ) وصل کنیم، ولتاژ دو سر هر لامپ برابر  $V_s$  بوده و هر لامپ توان اسمی  $P_s$  را مصرف می‌کند. در نتیجه:  $P_T = P_{1s} + P_{2s} + P_{3s} + \dots$

-۱۳

### توان مصرفی کل لامپ‌های متوالی به برق شهر

اگر لامپ‌ها به طور متوالی به یک دیگر بسته شده و مجموعه را به ولتاژ  $V_T$  وصل کنیم با محاسبه‌ی مقامات کل مدار، توان الکتریکی کل لامپ‌ها قابل محاسبه است.

$$P_T = \frac{V_T^2}{R_T} = \frac{V_T^2}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{V_T^2}{\frac{V_s^2}{P_1} + \frac{V_s^2}{P_2} + \frac{V_s^2}{P_3}}$$

### نیروی محرکه‌ی مولد

انرژی الکتریکی منتقل شده (ژول)  $\rightarrow U = \frac{q}{\epsilon}$   $\leftarrow$  نیروی محرکه‌ی مولد (ولت)  
بار الکتریکی جابه جا شده (کولن)  $\rightarrow$


انرژی الکتریکی منتقل شده به بار از طرف مولد (کار انجام شده توسط مولد)  $\leftarrow U = \epsilon q \Rightarrow U = \epsilon It$

-۱۵

-۱۶
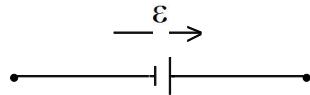
### جهت نیروی محرکه‌ی الکتریکی

می‌توان برای نیروی محرکه‌ی مولد، جهتی را از قطب منفی به طرف قطب مثبت تعریف نمود که در واقع همان جهتی است که مولد می‌خواهد جریان الکتریکی را در مدار برقراز کند.



-۱۷

### اختلاف پتانسیل دو سر مولد در مدار تک حلقه و تک مولد

در یک مدار تک حلقه با یک مولد (مدار ساده الکتریکی) اختلاف پتانسیل دو سر مولد که با رابطه  $V = \epsilon - rI$  محاسبه می‌شود با اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت خارجی مدار ( $V = R_T I$ ) برابر است.

-۱۸

### بیشینه‌ی جریان تولیدی توسط مولد


اگر مقاومت خارجی مدار برابر صفر باشد یا دو سر مولد را با یک سیم بدون مقاومت بهم وصل کنیم، اختلاف پتانسیل دو سر مولد برابر صفر می‌شود و شدت جریان بیشینه‌ای که از آن عبور می‌کند برابر خواهد بود با:

$$R_T = 0 \Rightarrow V = 0 \Rightarrow I_{\max} = \frac{\epsilon}{r}$$


-۱۹
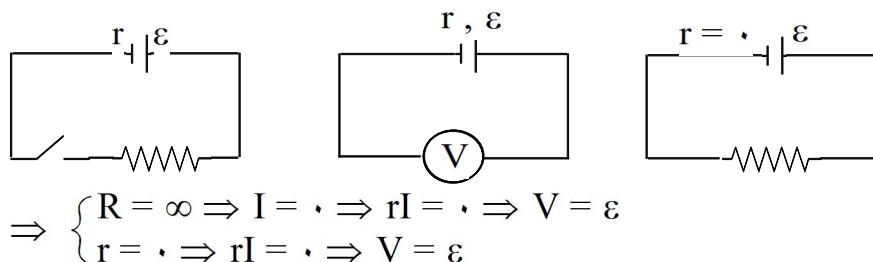
### بیشینه‌ی اختلاف پتانسیل دو سر مولد

اگر مقاومت خارجی مدار خیلی بزرگ باشد و یا توسط یک کلید مدار باز شود و یا در دو سر مدار مولد فقط یک ولتسنج ایده‌آل وصل شود و یا مقاومت درونی مولد ناچیز باشد اختلاف پتانسیل دو سر مولد بیشینه و برابر نیروی محرکه مولد خواهد بود.



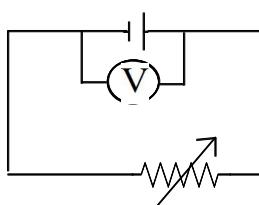
-۲۰- نکته: وقتی مقاومت الکتریکی مدار تغییر می‌کند و نحوه تغییر اختلاف پتانسیل دو سر مولد را بخواهیم، مناسب‌تر است که از رابطه  $V = \epsilon - Ir$  استفاده می‌کنیم.




$$R \uparrow \Rightarrow \begin{cases} I = \frac{\epsilon}{R + r} , R \uparrow \Rightarrow I \downarrow \\ V = \epsilon - rI , I \downarrow \Rightarrow rI \downarrow \Rightarrow V \uparrow \end{cases}$$

-۲۱- نکته: اگر از یک مولد، جریان الکتریکی در جهت نیروی محرکه‌ی مولد عبور کند (یعنی خودش جریان الکتریکی را ایجاد کرده است) اختلاف پتانسیل دو سر این مولد برابر  $rI - \epsilon$  است.
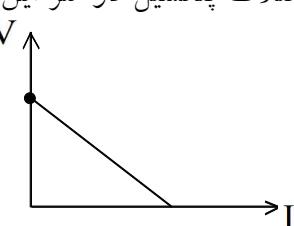
$$B \xrightarrow{I} A \quad \Rightarrow V_{AB} = \epsilon - rI$$



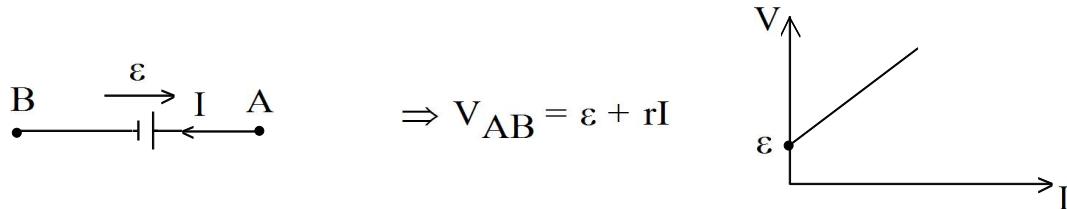-۲۲- نکته: اگر از یک مولد جریان الکتریکی در خلاف جهت نیروی محرکه‌ی مولد عبور کند (یعنی جریان الکتریکی توسط مولد دیگری از آن عبور داده شده است) اختلاف پتانسیل دو سر این مولد برابر  $rI + \varepsilon$  است.



-۲۳-  
انرژی الکتریکی تولید شده توسط یک مولد (انرژی ذخیره شده توسط آن) طبق رابطه‌ی  $U = \varepsilon It$  یا  $U = \varepsilon q$  قابل محاسبه است که قسمتی از این انرژی در مقاومت درونی خود مولد به گرمایش تبدیل می‌شود.  
توان تولیدی  $\varepsilon It$   $\Rightarrow U = \varepsilon It$  انرژی الکتریکی

$$P_r = rI^2 \quad \text{توان تلف شده} \Rightarrow U_2 = rI^2 t \quad \text{انرژی الکتریکی تلف شده در مقاومت درونی}$$

$$P' = \varepsilon I - rI^2 \quad \text{توان مفید} \Rightarrow U' = \varepsilon It - rI^2 t \quad \text{انرژی الکتریکی مفید یا خارج شده از مولد}$$


-۲۴-  
با تغییر مقاومت خارجی متصل به یک مولد و در نتیجه تغییر جریان الکتریکی گرفته شده از مولد، توان خروجی مولد تغییر می‌کند که به ازای  $I$  و  $R$  معینی، توان خروجی مولد به بیشترین مقدار می‌رسد.  
شدت جریانی که به ازای آن توان مفید بیشینه است.  $P' = \varepsilon I - rI^2 \Rightarrow \frac{dP'}{dI} = \varepsilon - 2rI = 0 \Rightarrow I = \frac{\varepsilon}{2r}$  توان مفید

$$I = \frac{\varepsilon}{R+r} \rightarrow R = \frac{\varepsilon}{I} - r \quad \text{مقاومت خارجی مدار وقتی توان مفید بیشینه است. } r = \frac{\varepsilon}{I}$$


$$I = \frac{\varepsilon}{2r} \rightarrow V = \varepsilon - Ir \quad \text{ولتاژ دو سر مولد}$$
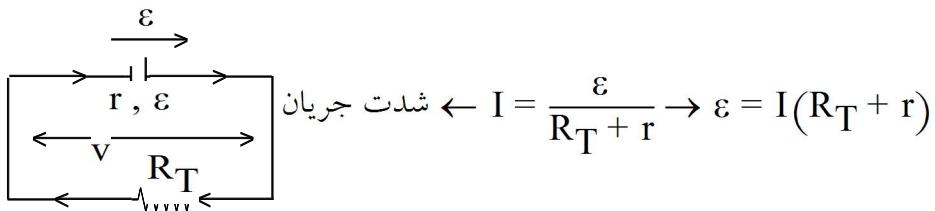
### مدار تک حلقه


در یک مدار تک حلقه با یک مولد همواره جریان الکتریکی در جهت نیروی محرکه‌ی مولد در مدار برقرار می‌شود.



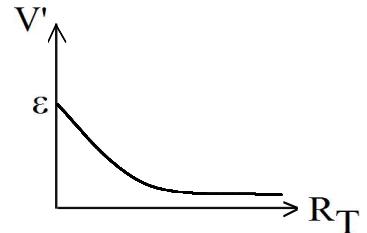
$$\text{افت پتانسیل در داخل مولد} \leftarrow V' = rI \rightarrow V' = r\left(\frac{\epsilon}{R_T + r}\right)$$


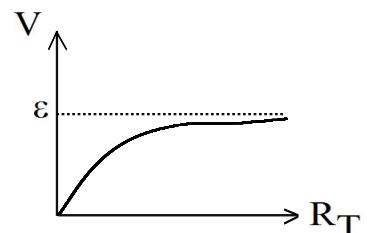
$$\text{اختلاف پتانسیل دو سر مولد} \leftarrow V = R_T I \rightarrow V = R_T \left( \frac{\epsilon}{R_T + r} \right)$$



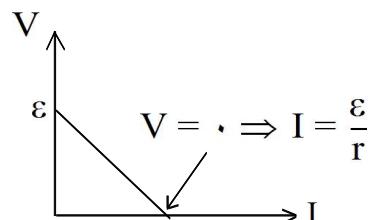
$$\text{اختلاف پتانسیل دو سر مولد} \leftarrow V = \epsilon - rI$$


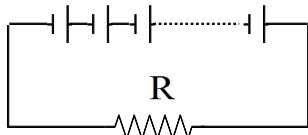
### مدار تک حلقه با چند مولد مشابه

اگر در یک مدار تک حلقه چند مولد مشابه که نیروی محرکه‌ی تمام آن‌ها هم‌جهت است قرار داشته باشد، می‌توان فرض کرد که نیروی محرکه کل این مدار برابر  $n\epsilon$  و مقامات درونی آن‌ها برابر  $nr$  می‌باشد.




$$\begin{aligned} \epsilon_T &= n\epsilon \\ r_T &= nr \end{aligned} \Rightarrow I = \frac{\epsilon_T}{R + r_T} \Rightarrow I = \frac{n\epsilon}{R + nr}$$
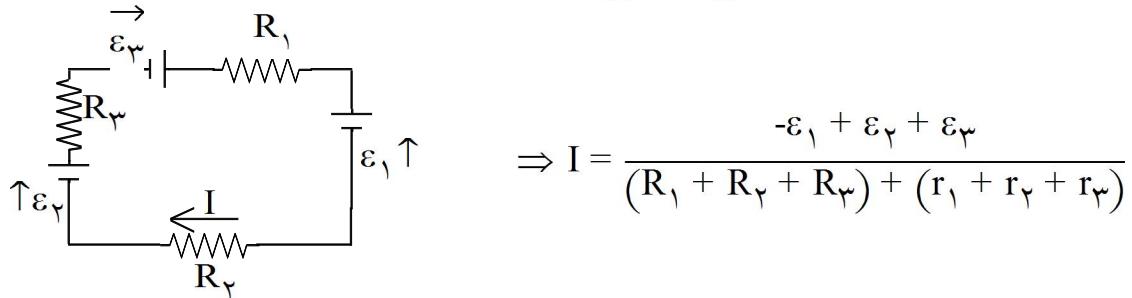
### مدار تک حلقه با چند مولد متفاوت

در مداری تک حلقه با چند مولد متفاوت که نیروی محرکه‌هایی در جهت‌های مخالف دارند، برای مدار جریان الکتریکی در یک جهت دلخواه در نظر بگیرید و سپس نیروی محرکه‌ی مولد‌هایی که در جهت جریان الکتریکی هستند با علامت مثبت و آن‌هایی که در خلاف جهت جریان الکتریکی می‌باشند را با علامت منفی در رابطه‌ی زیر بکار ببرند.


$$I = \frac{\sum \epsilon}{\sum R + \sum r}$$



اگر در ابظه‌ی بالا  $I$  مثبت محاسبه شود یعنی جهت جریان الکتریکی انتخاب شده درست است و اگر منفی محاسبه گردد یعنی اندازه آن درست است اما جهت آن مخالف جهت انتخاب شده می‌باشد.

## به هم بستن مقاومت‌ها

## مقاومت معادل موازی

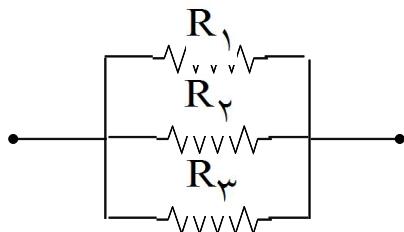

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

حالت خاص: دو مقاومت  $R_1$  و  $R_2$  موازی شوند.

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

حالت خاص:  $n$  مقاومت مشابه موازی شوند.

$$R_T = \frac{R}{n}$$

## مقاومت معادل سری




$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

حالت خاص:  $n$  مقاومت مشابه متوالی شوند.

$$R_T = nR$$


: مثال

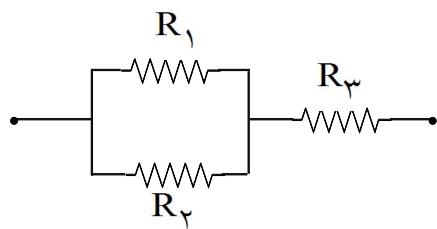

$$R_T = R_3 + \left( \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right)$$
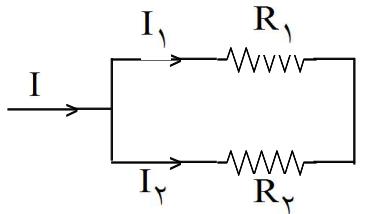
### موازی

- ۱- اختلاف پتانسیل مقاومت‌های موازی با یکدیگر برابر است.
- ۲- شدت جریان الکتریکی بین مقاومت‌های موازی متناسب با عکس مقاومت تقسیم می‌شود در نتیجه از شاخه‌ی با مقاومت کوچک‌تر شدت جریان بیشتری عبور می‌کند.




$$\begin{aligned}I &= I_1 + I_2 \\V_1 &= V_2 \Rightarrow R_1 I_1 = R_2 I_2 \\V_1 &= V_T \Rightarrow R_1 I_1 = R_T I\end{aligned}$$

در شکل بالا، اگر  $R_1 = 2R_2$  باشد در این صورت  $I_1 = \frac{1}{3}I_2$  خواهد بود (تقسیم شدت جریان متناسب با معکوس اندازه مقاومت‌ها)
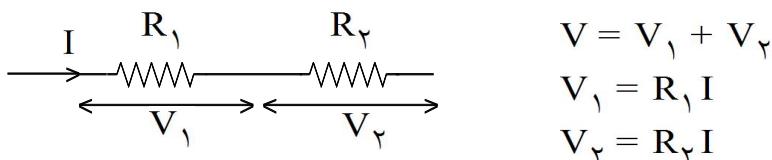
### متوالی

- ۱- شدت جریان در مقاومت‌های متوالی با یکدیگر برابر است.
- ۲- اختلاف پتانسیل بین مقاومت‌های متوالی متناسب با اندازه مقاومت تقسیم می‌شود در نتیجه در دو سر مقاومت کوچک‌تر، اختلاف پتانسیل کم‌تری ایجاد می‌شود.



در شکل بالا، اگر  $R_1 = 3R_2$  باشد در این صورت  $V_1 = 3V_2$  خواهد بود (تقسیم ولتاژ متناسب با اندازه مقاومت‌ها)

### قانون‌های کیرشهف

-۳۰

قانون شدت جریان‌ها: مجموع جریان‌های که به هر گره (یعنی نقطه‌ای که اجزای مدار در آن نقطه به هم متصل شده‌اند) می‌رسند برابر مجموع جریان‌هایی است که از آن نقطه خارج می‌شوند.

خروجی  $I = I_{\text{ورودی}}$

قانون اختلاف پتانسیل‌ها: در هر حلقه یا هر مدار بسته، مجموع جبری اختلاف پتانسیل‌ها صفر است.

$\sum V = 0$  = حلقه

### تحلیل مدار

-۳۱

اگر  $n$  شاخه در مدار وجود داشته باشد، برای حل مدار به  $n$  معادله نیاز داریم.  
الف) ابتدا برای هر شاخه، جریانی در جهت دلخواه انتخاب می‌کنیم و قانون شدت جریان‌ها را برای هر گره می‌نویسیم.


ب) قانون اختلاف پتانسیل را برای هر حلقه (مسیر بسته) می‌نویسیم و با داشتن  $n$  معادله، جریان‌های هر شاخه را به دست می‌آوریم.

اگر جریان الکتریکی عددی منفی به دست آید جهت آن بر عکس جهت انتخاب شده است.

### اتصال مقاومت و خازن در مدار
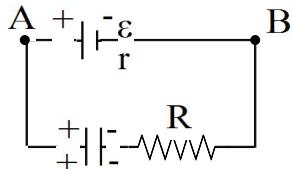
#### الف) خازن در شاخه‌ی اصلی باشد

اگر خازن در شاخه‌ی اصلی مدار قرار گرفته باشد، پس از پر شدن خازن، جریان مدار قطع می‌شود. در این حالت اختلاف پتانسیل دو سر خازن با نیروی محرکه‌ی مولد برابر می‌شود.




$$q = CV \quad , \quad \text{خازن} (V) = \epsilon$$

در این شکل پس از پر شدن خازن، جریان مدار صفر می‌شود. چون جریانی از مقاومت عبور نمی‌کند، عملًا مقاومت در مدار بی‌تأثیر است. در نتیجه ولتاژ خازن با ولتاژ دو سر مولد برابر است.

### اتصال مقاومت و خازن در مدار
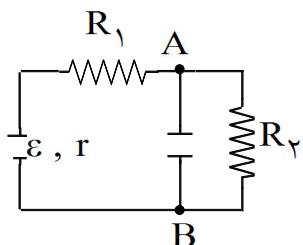
#### ب) خازن با یکی از اجزای مدار موازی است

در این حالت با پر شدن جریان اصلی مدار قطع نمی‌شود، ولی جریان شاخه‌ای که خازن در آن قرار دارد، قطع خواهد شد. بنابراین ولتاژ دو سر خازن با ولتاژ آن قسمت از مدار که با خازن موازی است، برابر می‌گردد. مثلاً در شکل زیر ولتاژ دو سر خازن با ولتاژ دو سر مقاومت  $R_2$  برابر است.




$$q = CV \quad , \quad \text{خازن} (V) = IR_2$$

### اتصال مقاومت و خازن در مدار
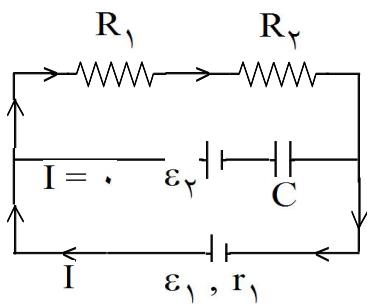
#### پ) خازن در شاخه‌ی اصلی نباشد و با هیچ جزیی نیز موازی نباشد

در این حالت ولتاژ دو سر خازن را  $V_C$  فرض می‌کنیم و با حرکت روی حلقه‌ای از مدار که شامل خازن نیز می‌شود، تغییر اختلاف پتانسیل‌های حلقه را می‌نویسیم. در شکل زیر در شاخه‌ای که خازن است، شدت جریان برابر صفر می‌باشد.




$$I = \frac{\epsilon_1}{(R_1 + R_2) + r_1}$$

$$(حلقه‌ی بالا) \quad I = \epsilon_2 - IR_1 - IR_2 - V_C + E_2 = 0 \Rightarrow V_C = ?$$

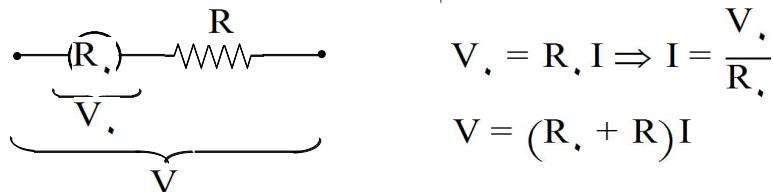
### افزایش حدود اندازه‌گیری ولت‌سنج

برای تبدیل یک ولت‌سنج به مقاومت درونی،  $R_{\cdot}$  که حداکثر ولتاژ  $V$  را اندازه‌گیری می‌کند. به ولت‌سنجی که ولتاژ بالاتری را اندازه‌گیری کند باید یک مقاومت بزرگ را با آن به‌طور متوالی بیندیم.



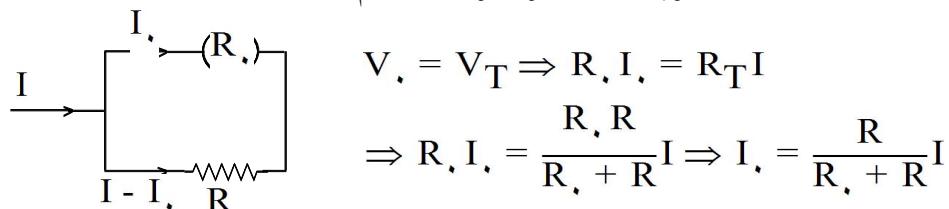
### افزایش حدود اندازه‌گیری آمپرسنج

برای تبدیل یک آمپرسنج به مقاومت درونی،  $R_{\cdot}$  که حداکثر شدت جریان  $I$  را اندازه‌گیری می‌کند. به آمپرسنجی که شدت جریان بالاتری را اندازه‌گیری کند باید یک مقاومت کوچک را به‌طور موازی بیندیم.


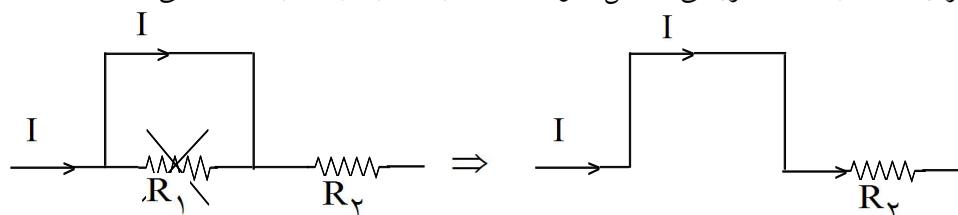
### کاربرد سیم اتصال کوتاه در مدارهای الکتریکی

اگر یک سیم بدون مقاومت به دو سر یک مقاومت الکتریکی متصل شود، آن مقاومت را از مدار حذف می‌کند.



-۳۸- نکته : یک سیم بدون مقاومت الکتریکی که دو نقطه از مداری را به یکدیگر وصل می‌کند باعث می‌شود که پتانسیل الکتریکی آن دو نقطه با یکدیگر برابر شود. لذا با قرار دادن دو نقطه بر یک دیگر می‌توان شکل ساده‌تری از مدار را به دست آورد.

